


Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Πρόβλημα Ιανουαρίου 2012

Το ρεύμα ποιος θα το πληρώσει ;

Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα συνδέοντας σε σειρά 2012 όμοιες πηγές εκάστη των οποίων έχει *H.E.Δ.* ίση με $5V$ και εσωτερική αντίσταση $0,2\Omega$.

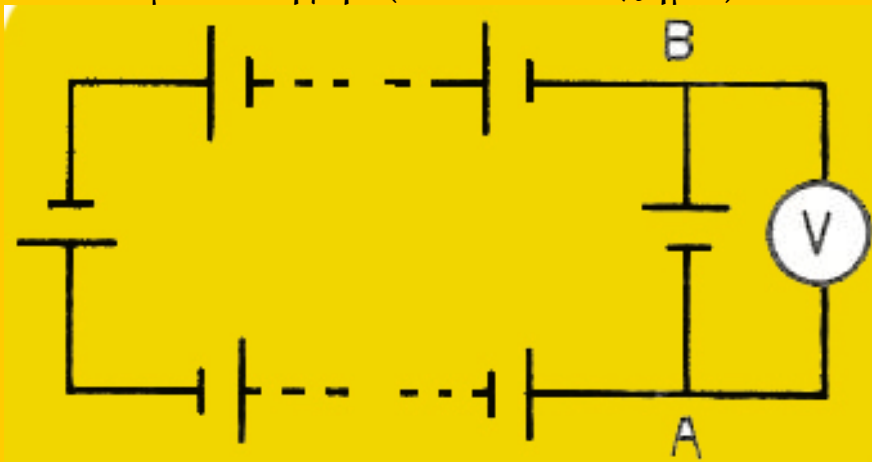Τι ένδειξη θα δείξει ένα βολτόμετρο που συνδέεται στους πόλους A και B μιας πηγής (όπως στο σχήμα);



Επιμέλεια ασκήσεων Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ04

Για τυχόν παρατηρήσεις , διορθώσεις αλλά και ... έξυπνες λύσεις των ασκήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης ergfys@gym-mous-laris.lar.sch.gr