

Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Πρόβλημα Ιανουαρίου 2018

Υπό προϋποθέσεις

Διαθέτουμε δύο αντιστάσεις R_1 και R_2 . Όταν τις συνδέουμε σε σειρά τότε η ισοδύναμη αντίστασή τους είναι ίση με R_σ . Όταν τις συνδέουμε παράλληλα τότε η ισοδύναμη αντίστασή τους είναι ίση με R_π . Για ποιες τιμές n μπορεί να ισχύει η σχέση $R_\sigma = nR_\pi$;

Επιμέλεια ασκήσεων Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ04.1

Για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις αλλά και έξυπνες λύσεις των ασκήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης ergfys@gym-mous-laris.lar.sch.gr